

# 2. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

## 5. SINIF FEN BİLİMLERİ

**Yarqı**  
  
Ders Arkadaşım







Adı :  
Soyadı :  
Sınıfı :  
Numarası :



Puan:



11. Aşağıda verilen boş kutuların her birine, belirtilen sayıda devre elemanı kullanarak uygun bir devre şeması çiziniz.

2 Ampul, 2 pil, 1 açık anahtar	1 ampul, 3 pil, 1 kapalı anahtar	2 ampul, 2 pil, 1 kapalı anahtar
3 Pil, 1 Ampul, 2 Açık anahtar, 1 Kapalı anahtar	1 Pil, 2 Ampul, 1 Açık anahtar, 1 Kapalı anahtar	2 Pil, 1 Ampul, 1 Kapalı anahtar

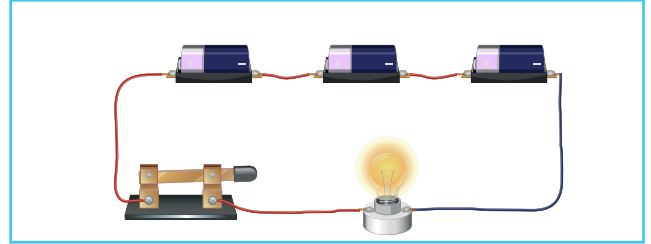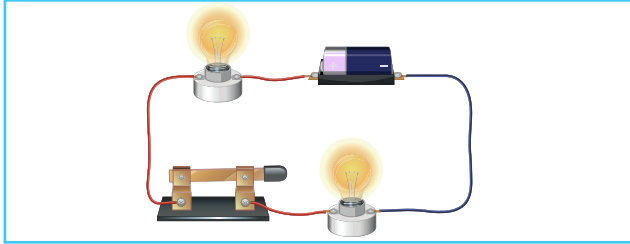12. Özdeş devre elemanlarıyla kurulan düzenekler şekilde gösterilmiştir. Devrelerin alt kısmında yer alan tablolara, devre elemanlarının adları ve devre düzeneğinde kullanılan devre elemanlarının sayısını yazınız.



Devre Elemanının Adı	Anahtar	Ampul	Pil
Devre Düzeneğindeki Sayısı			

Devre Elemanının Adı	Anahtar	Ampul	Pil
Devre Düzeneğindeki Sayısı			

13. Bir elektrik devresinde 2 pil, 3 ampul, 1 kapalı anahtar ve bağlantı kabloları bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, devre şemasını aşağıdaki alana çiziniz.

